

8/10/20
3

let's take 11 kV as V_{base}

1 MVA as S_{base}

$$S.C. \text{ MVA} = \left(\frac{20}{1} \right) = 20 \text{ PU}$$

$$X_{th} = \frac{1}{20} = 0.05 \text{ PU}$$

$$S = VI$$

$$V = 1 \text{ PU}$$

load = 1 MVA @ 0.8 lag PF

$$\therefore (I)_L = (0.8 - j0.6) \text{ PU}$$

$$(I)_L = 0.6 \text{ P.U.}$$

$$V_t = V + (I_c - I_L) X_{th} \quad \text{--- (I)}$$

* when SVC off

$$\& V_t = (V_t)_{ref} - \alpha I_c \quad \text{--- (II)}$$

V_t varies from 10.4 kV to 11.2 kV

$\Rightarrow 0.945 \text{ PU to } 1.0182 \text{ PU}$

$$\therefore V_1 = (0.945) + (0.6 \times 0.05)$$

$$V_1 = 0.975 \text{ PU}$$

$$\text{and } V_2 = 1.0182 + (0.6 \times 0.5)$$

$$V_2 = 1.0482 \text{ PU}$$

i

for $V_{ref} = 1 \text{ PU}$ and droop constant = 0.04 PU = α

$$I_c = \frac{(V_t)_{ref} - V}{\alpha + X_{th}} + \frac{X_{th} I_L}{\alpha + X_{th}}$$

$$= \frac{1 - 0.975}{0.04 + 0.05} + \frac{0.05 \times 0.6}{0.04 + 0.05} = 0.2778 + 0.333$$

$$= 0.611$$

$$(I_c)_{\max} = \omega C (V_t)_{\text{ref}}$$

$$= \frac{1}{X_c} \cdot (V_t)_{\text{ref}}$$

$$\text{Capacitive mVAR} = 1 \text{ mVAR}$$

$$\text{for } 1 \text{ P.U } V_{\text{ref}}$$

$$\frac{1}{X_c} = 1 \text{ P.U}$$

$$\text{Inductive mVAR} = 0.3 \text{ mVAR}$$

$$\frac{1}{X_L} = 0.3 \text{ P.U} \quad | \quad V = 1 \text{ P.U}$$

$$(I_c)_{\max} = 1 \times 1 \text{ P.U} = 1 \text{ P.U}$$

$$(I_c)_{\min} = \frac{-(V_t)_{\text{of}}}{\omega L} = 0.3 \times 1 = -0.3 \text{ P.U.}$$

$$\text{SO: } I_c = 0.611 \text{ P.U.} < (I_c)_{\max}$$

$$V_{t1} = (V_t)_{\text{ref}} \cdot \frac{(X_{th})/d}{1 + \frac{(X_{th})}{\alpha}} + \frac{V}{1 + \frac{(X_{th})}{\alpha}}$$

$$= 1 \times \frac{(0.05)/0.04}{1 + \frac{(0.05)}{0.04}} + \frac{0.975}{1 + \frac{(0.05)}{0.04}}$$

$$- \frac{0.6 \times 0.05}{1 + \frac{(0.05)}{0.04}}$$

$$= 0.5556 + 0.4333 - 0.0133$$

$$V_{t1} = 0.97556 \text{ P.U}$$

$$V_{t1} = (0.97556) \times 11 \times 10^3$$

$$V_{t1} = 10.7312 \text{ KV}$$

$$V_{t1} = (V_t)_{\text{ref}} - I_c d$$

$$= 1 - 0.611 \times 0.04$$

$$= 0.97556 \text{ P.U}$$

$$= 10.73116 \text{ KV}$$

for $V_2 = 1.0482 \text{ PU}$

$$I_c = \frac{(V_t)_{\text{ref}} - V}{x + x_{th}} + \frac{x_{th} I_L}{x + x_{th}}$$

$$= \frac{1 - 1.0482}{0.04 + 0.05} + \frac{0.05 \times 0.6}{0.04 + 0.05}$$

$$= -0.5355 + 0.333$$

$$= -0.202 \text{ PU} \checkmark \checkmark \text{ in the Range}$$

$$(I_c)_{\text{min}} = -0.3 \text{ PU}$$

$$V_{t2} = (V_t)_{\text{ref}} - \frac{x_{th} I_c}{1 + \left(\frac{x_{th}}{x}\right)} + \frac{V}{1 + \frac{x_{th}}{x}} - \frac{I_L x_{th}}{1 + \frac{x_{th}}{x}}$$

$$= 1 - \frac{0.05/0.04}{1 + \left(\frac{0.05}{0.04}\right)} + \frac{1.0482}{1 + \left(\frac{0.05}{0.04}\right)} - \frac{0.6 \times 0.05}{1 + \frac{0.05}{0.04}}$$

$$= 0.5356 + 0.46586 - 0.0733$$

$$= 1.0081 \text{ PU}$$

$$= 1.0081 \times 11 \times 10^3$$

$$= 11.089 \text{ KV}$$

$$V_{t2} = V_{t\text{ref}} - I_c x$$

$$= 1 - (-0.202) \times 0.04$$

$$= 1.008$$

$$= 11.088 \text{ KV}$$

so;

$$10.732 \leq V_t \leq 11.089 \text{ KV}$$

(ii) for $\alpha = 0.1$

$$\begin{cases} V_1 = 0.975 \text{ pu} \\ V_2 = 1.0482 \text{ pu} \end{cases}$$

for V_1

$$I_c = \frac{(V_t)_{\text{ref}} - V}{\alpha + X_{th}} + \frac{X_{th} I_L}{\alpha + X_{th}}$$

$$= \frac{1 - 0.975}{0.1 + 0.05} + \frac{0.05 \times 0.6}{0.1 + 0.05}$$

$$= 0.1667 + 0.2$$

$$= 0.3667 \text{ pu} < (I_c)_{\text{max}}$$

$$\begin{aligned} V_{t1} &= \frac{(V_t)_{\text{ref}} \cdot \left(\frac{X_{th}}{\alpha}\right)}{1 + \left(\frac{X_{th}}{\alpha}\right)} + \frac{V}{1 + \frac{X_{th}}{\alpha}} - \frac{I_L X_{th}}{1 + \frac{X_{th}}{\alpha}} \\ &= \frac{1 \times (0.05/0.1)}{1 + (0.05/0.1)} + \frac{0.975}{1 + \frac{0.05}{0.1}} - \frac{0.6 \times 0.05}{1 + \frac{0.05}{0.1}} \\ &= 0.33 + 0.65 - 0.02 \\ &= 0.96 \text{ pu} \\ &= 10.56 \text{ kV} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_t &= (V_t)_{\text{ref}} - \alpha I_c \\ &= 1 - (0.1) \times 0.3667 \\ &= 0.9633 \text{ pu} \\ &= 10.596 \text{ kV} \end{aligned}$$

and for V_2

$$I_c = \frac{(V_t)_{\text{ref}} - V}{\alpha + X_{th}} + \frac{X_{th} I_L}{\alpha + X_{th}}$$

$$= \frac{1 - 1.0482}{0.1 + 0.05} + \frac{0.05 \times 0.6}{0.1 + 0.05}$$

$$= -0.32133 + 0.2$$

$$V_{t2} = \frac{(V_t)_{ref} \cdot \left(\frac{x_{th}}{\alpha}\right)}{1 + \left(\frac{x_{th}}{\alpha}\right)} + \frac{V}{1 + \left(\frac{x_{th}}{\alpha}\right)} - \frac{I_{ch}}{1 + \left(\frac{x_{th}}{\alpha}\right)}$$

$$= 1 \times \frac{0.05}{0.1} + \frac{1.0482}{1 + \frac{0.05}{0.1}} - \frac{0.6 \times 0.05}{1 + \frac{0.05}{0.1}}$$

$$= 0.33 + 0.6988 - 0.02$$

$$= 1.0088 \text{ pu}$$

$$= 11.0968 \text{ kV}$$

$$V_{t2} = (V_t)_{ref} - I_{ch}$$

$$= 1 - (-0.12133) \times 0.1$$

$$= 1.012133 \text{ pu}$$

$$= 11.1334 \text{ kV}$$

$$10.561 \text{ kV} \leq V_t \leq 11.0968 \text{ kV}$$

$$10.596 \text{ kV} \leq V_t \leq 11.1334 \text{ kV}$$

Ques (4)

110 kV, 50 Hz

TSC-TCR Unit

MVAR Rating = 25 MVAR \rightarrow Cap.

7.5 MVAR \rightarrow inductive

S.C MVA = 250 MVA @ 0 lag

no. of units = 5

Soln:-

Base V = 110 kV

Base MVA = 50 MVA

$\alpha = 0.05$ pu, P.M = 50°

$$\text{S.C MVA} = \left(\frac{250}{50} \right) = 5 \text{ pu}$$

$$X_{th} = \frac{1}{\text{S.C MVA}} = \frac{1}{5} = 0.2 \text{ pu}$$

Now: $f = 50$ Hz

$T = 20$ msec.

$$T_d = \left(\frac{T}{3} \right) = 6.67 \text{ msec.}$$

$$f_{co} = \frac{1}{10 T_d} = \frac{1}{10 \times 6.67 \text{ msec}} = 15 \text{ Hz,}$$

$$\omega_{co} = 2\pi f_{co}$$

$$= 30\pi$$

$$\text{sensing function } T_s = \frac{1}{2\pi \times 15} = 10.6 \text{ msec}$$

$$\rightarrow \text{Sensing funcn.} = \frac{1}{(1 + 0.0106s)}$$

$$(360^\circ - \phi) = 180 + 90 + \left(\omega C T_d \cdot \frac{180}{\pi} \right) + \left(\tan^{-1} \frac{\omega C \cdot T_s}{2 + x_{th}} \right) \cdot \frac{180}{\pi}$$

$$- \tan^{-1}(\omega C T_i) - \tan^{-1} \left(\frac{\omega C \cdot d T_s}{2 + x_{th}} \right)$$

$$\Rightarrow (360^\circ - 50^\circ) = 270 + \left(30\pi \cdot 6.67 \times 10^{-3} \cdot \frac{180}{\pi} \right)$$

$$+ \tan^{-1} \left(30\pi \cdot 10.6 \times 10^{-3} \right) - \tan^{-1} \left(30\pi \cdot T_i \right) - \tan^{-1} \left(\frac{30\pi \cdot 0.05 \cdot 10.6}{0.05 + 0.2} \right)$$

$$310^\circ = 270^\circ + \left(36^\circ \right) + \tan^{-1} \left(\downarrow \right) - \tan^{-1}(\omega C T_i)$$

$$44.972^\circ$$

$$\approx 45^\circ$$

$$- \tan^{-1}(0.1998)$$

$$11.299^\circ \approx 11.3^\circ$$

$$310^\circ = 270^\circ + 36^\circ + 45^\circ - \tan^{-1}(\omega C T_i) - 11.3^\circ$$

$$\tan^{-1}(\omega C T_i) = 29.7^\circ$$

$$\omega C T_i = 0.57038$$

$$T_i = \left(\frac{0.57038}{30\pi} \right) = 0.006052$$

$$= 6.052 \times 10^{-3}$$

$$\left(\frac{K_p}{K_i} \right)$$

Now;

$$\left(\frac{2T \cdot \omega \omega}{\alpha + x_{th}} \right) \cdot \frac{\sqrt{1 + (\omega \omega T_i)^2}}{\omega \omega} \cdot \frac{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega \omega \alpha T_s}{\alpha + x_{th}} \right)^2}}{\sqrt{1 + (\omega \omega T_s)^2}} = 1$$

$$K_i (0.2 + 0.05) \cdot \frac{\sqrt{1 + (30\pi \times 6.052 \times 10^{-3})^2}}{30\pi} \cdot \frac{\sqrt{1 + \left(\frac{30\pi \times 0.05 \times 10.6 \times 10^{-3}}{0.05 + 0.2} \right)^2}}{\sqrt{1 + (30\pi \cdot 10.6 \times 10^{-3})^2}} = 1$$

$$K_i (0.25) \cdot \left(\frac{1.1512}{30\pi} \right) \cdot \left(\frac{1.01976}{1.4135} \right) = 1$$

$$K_i = 453.9188$$

$$\left(\frac{K_p}{K_i} \right) = 6.052 \times 10^{-3}$$

$$K_p = (6.052 \times 10^{-3}) \times 14$$

$$K_p = 2.747$$