

1. Given data

Induction motor

2000 hp, 2300 V; 3-phase, star

$P = 4$, $f = 60 \text{ Hz}$, $s_d = 0.03746$


$R_s = 0.02 \Omega$, $R_f = 0.12 \Omega$

$R_c = 451.2 \Omega$, $X_m = 50 \Omega$

$X_{ls} = X_{lr} = 0.32 \Omega$

i) $\eta = ?$

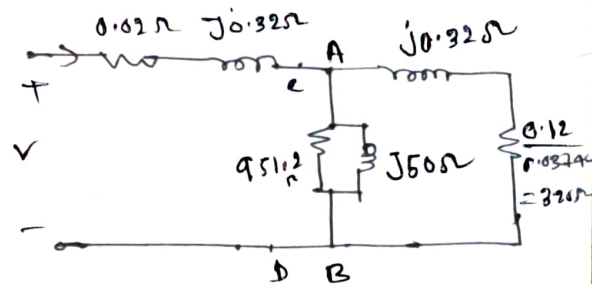ii) $\text{c.m.} \Rightarrow ?$ to obtain $\text{p.f.} = 1$



$$Z_{AB} = j50 \Omega \parallel 451.2 \Omega$$

$$= \frac{j50 \times 451.2}{j50 + 451.2}$$

$$= \frac{22560 \angle 90^\circ}{453.961 \angle 6.323}$$

$$= 49.695 \angle 83.677$$


$$= (5.47 + j49.39) \Omega$$

$$Z_{CD} = (5.47 + j49.39) \parallel (320 + j0.32)$$

$$= \frac{(49.695 \angle 83.677) \times (321.5 \angle 0.21)}{8.67 + j49.71}$$

$$= \frac{159.769 \angle 89.187}{50.46 \angle 80.106}$$
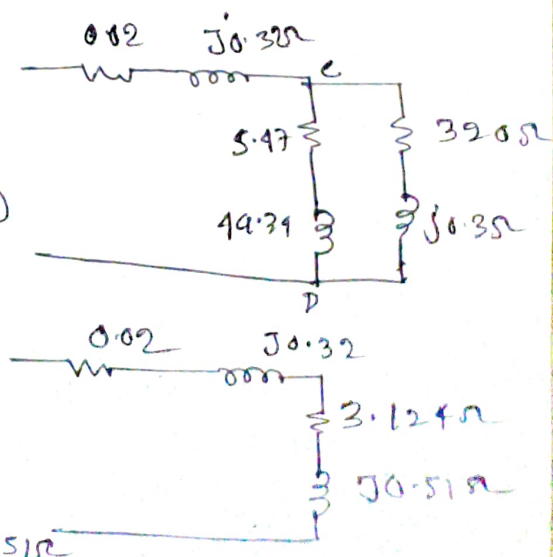
$$= 3.166 \angle 9.281 = 3.124 + j0.512$$



$$I = \frac{2300/\sqrt{3}}{3.144 + j0.83}$$

$$= \frac{1327.90}{3.251 \angle 14.758}$$

$$I = 408.45 \angle -14.78$$

$$I_2 = \frac{5.47 + j49.39}{50.46 \angle 80.106} \times [408.45 \angle -14.788]$$

$$= \frac{49.695 \angle 83.699}{50.46 \angle 80.106} \quad 408.45 \angle -14.788$$

$$I_2 = 402.25 \angle -11.2$$

$$R_f = 3 I_2^2 \frac{R_2}{S}$$

$$= 3 (402.25)^2 \times 3.20$$

$$= 1553.328 \text{ kW}$$

$$P_g = P_g (1-s) = 1553.328 (1-0.037)$$

$$= 1495.140 \text{ kW}$$

$$P_{ilp} = \sqrt{3} V_L I_L \cos \phi$$

$$= \sqrt{3} \times 2300 \times 408.45 \cos (14.198)$$

$$= 1573.232 \text{ kW}$$

$$\eta = \frac{P_{olp}}{P_{ilp}} = \frac{1495.140}{1573.232}$$

$$= 95.03\%$$

ii) Reactive Power supplied by the capacitor bank

$$Q_c = Q_1 - Q_2$$

$$= P \tan \phi_1 - P \tan \phi_2$$

$$= P [\tan (14.78^\circ) - \tan (\cos^{-1}(1))]$$

$$= 1573.252 (0.263)$$

$$= 415.318 \text{ KVAR}$$

$$Q_c = \frac{(V_{ph})^2}{1/\omega c} \Rightarrow c_{ph} = \frac{Q_{cph}}{V_{ph} \cdot \omega}$$

$$= \frac{138.43}{\left(\frac{2300}{\sqrt{3}}\right)^2 \times 2\pi \times 60}$$

$$c_{ph} = 20.82 \text{ mF}$$

2. 3-ph star connected

$f = 60 \text{ Hz}$, 2000ph, stator phase resistance,

$$R_s = 0.02$$

Test results,

No load: 2300V, 26.55A, 1167kW

Locked rotor: 462.68V, 407.75A, 319.22kW

Eq circuit, of $I_m = ?$

From No load Test:

$$P_0 = \sqrt{3} V I_0 \cos \phi_0$$

$$11617 = 2300 \times 26.55 \times \sqrt{3} \cos \phi_0$$

$$\cos \phi_0 = \frac{11617}{\sqrt{3} \times 2300 \times 26.55}$$

$$\phi_0 = 0.109$$


$$\sin \phi_0 = 0.9939$$

$$I_M = I_0 \sin \phi_0 = 26.389 \text{ A}$$

$$I_W = I_0 \cos \phi = 2.893 \text{ A}$$

$$R_0 = \frac{V_0}{I_W} = \frac{2300}{2.893} = 794.79 \Omega$$
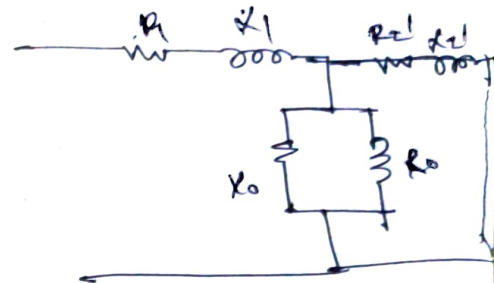
$$X_0 = \frac{V}{I_M} = \frac{2300}{26.389} = 87.15 \Omega$$



From blocked rotor test,

$$\phi = 3 I_{sc}^2 R_{01}$$

$$R_{01} = \frac{319.22 \times 10^3}{3 \times (457.75)^2} = 0.64 \Omega$$

$$Z_{01} = \frac{V_{sc} / \sqrt{3}}{I_{sc}} = \frac{462.68 / \sqrt{3}}{457.75} = 0.655 \Omega$$

$$X_{01} = \sqrt{Z_{01}^2 - R_{01}^2} = 0.1399 \Omega$$

$$X_{01} = X_1 + X_2' \Rightarrow$$

$$X_1 = X_2' = \frac{X_{01}}{2} = 0.669 \Omega$$

$$R_2' = (R_{01} - R_1) \cdot \left[\frac{X_2 + X_0}{X_0} \right]^2$$

$$= (0.64 - 0.02) \left[\frac{0.069 + j7.15}{87.15} \right]^2$$

$$R_2' = 0.62 \Omega$$

3. Given data

460V, 25HP, 60Hz, 4 pole

$$R_1 = 0.641 \Omega, R_2 = 0.332, X_1 = 1.186 \Omega, X_2 = 0.464 \Omega$$

$$X_m = 26.3 \Omega$$

Rotational losses = 1100W

slip = 2.2% @ rated voltage & frequency

a) Speed = ? b) Stator current = ?

c) P.f = ? d) P_{conv} & P_{out} = ?

e) T_{ind} & T_{load} = ? f) η = ?

From Equivalent ckt

$$s = 0.022$$

$$Z_{AB} = \left(\frac{R_2}{s} + jX_2 \right) \parallel (jX_m)$$

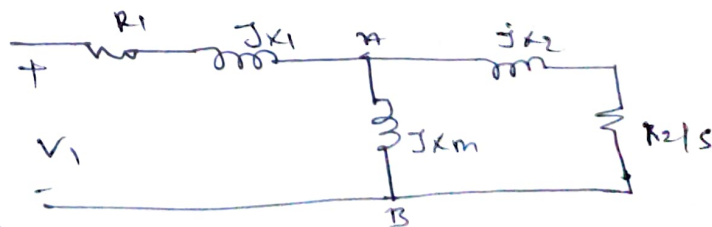


Fig: Equivalent ckt

$$= (15 + j0.464) \parallel (j26.3)$$

$$= \frac{(15 + j0.464)(j26.3)}{15 + j26.764}$$

$$= 12.85 \angle 31.04$$

$$= 11.76.62$$

$$i) N_r = N_s(1-s)$$

$$= \frac{120f}{p} (1-s)$$

$$= 1760.4 \text{ rpm}$$

$$ii) \text{ Stator current} = \frac{460/\sqrt{3}}{(0.641 + j11) + j(11.06 + 6.62)}$$

$$= \frac{265.58}{13.97 \angle 33.571}$$

$$= \frac{265.58}{11.641 + j7.26}$$

$$I = 19.01 \angle -33.571$$

$$I_L = 19.01 \text{ A} = I_m$$

$$iii) pf = \cos \phi = \cos 33.571$$

$$pf = 0.833$$

$$\text{Air Gap power, } P_{gd} = 3I^2 R_2$$

$$= 3 \times 19.01^2 \times 11$$

$$= 11.925 \text{ kW}$$

$$iv) P_{sh} = P_d - \text{rotational loss}$$

$$P_d = P_g(1-s) = 11.663 \text{ kW}$$

$$P_{sh} = 11.663 - 1.1 = 10.563 \text{ kW}$$

$$P_{sh} = 10.563 \text{ kW}$$

$$v) T_{md} = \frac{P_d}{\omega_{rn}}$$

$$= \frac{11633}{2\pi(1760.4)/60}$$

$$= 63.26 \text{ N-m}$$

$$T_{sh} = \frac{P_{sh}}{\omega_{rn}} = \frac{10563}{2\pi(1760.4)/60}$$

$$= 57.29 \text{ N-m}$$

$$vi) P_{in} = \sqrt{3} V_L I_L \cos \phi$$

$$= \sqrt{3} \times 460 \times 14.07 \times \cos(33.571)$$

$$= 12.616 \text{ kW}$$

$$\eta = \frac{P_{o/p}}{P_{i/p}} = \frac{P_{sh}}{P_{in}} = \frac{10.563}{12.616}$$

$$\eta = 83.72\%$$